

科目：理化

適用班級：901~907

高中部

國中部

學生班級：_____ 學生姓名：_____ 座號：_____

一、選擇題(每題 2.5 分，總共 100 分)


() 1.下列敘述，何者與靜電現象無關？

- (A)脫毛衣時，聽見劈啪聲 (B)上下車開車門時，發生觸電的感覺 (C)切割後的保麗龍屑易吸附於刀片上
(D)潮溼的手拔插頭，發生觸電的感覺

() 2.下列哪些帶電量不可能存在於自然界？(已知 $1e = -1.6 \times 10^{-19}$ 庫侖)

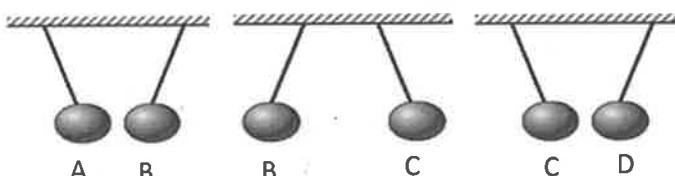
- (A) -4×10^{20} 庫侖 (B) -3.2×10^{12} 庫侖 (C) $+4.8 \times 10^{19}$ 庫侖 (D) $+9.6 \times 10^{12}$ 庫侖。

() 3.有 A、B、C、D 四 個小導體球，若將它們分別以絕緣線懸掛，在靜電力作用下的排列情形，如圖。若被毛皮(+)摩擦後的塑膠棒(−)排斥 A，下列敘述何者正確？



- (A) A 必帶正電 (B) B 必帶正電或不帶電 (C) C 必帶負電或不帶電 (D) D 帶負電或不帶電

() 4.附圖為感應起電的方法，其順序應為：

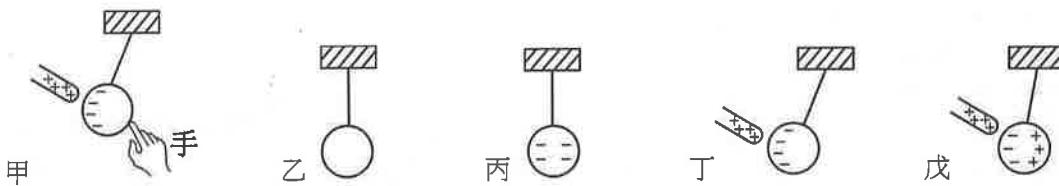

- (A) 乙戊丁甲丙 (B) 乙戊甲丁丙 (C) 乙丁甲戊丙 (D) 乙丙戊丁甲


() 5.在截面積為 0.2 平方公分的導線上，4 秒鐘內通過 3×10^{21} 個電子，試問流經此導線的電流為多少安培？
(A)120 (B)240 (C)1200 (D)2400

() 6.(甲)正電荷；(乙)自由電子；(丙)質子；(丁)導電電子；(戊)離子；(己)負電荷。固體導體中的電流是上列哪些物質的流動？
(A)甲丙 (B)戊己 (C)乙丁 (D)乙丁己


() 7.實驗室所使用的安培計及伏特計，在使用上有所差異，請問以下描述何者錯誤？

- (A)兩者使用前應先做歸零 (B)安培計可單獨連接電池 (C)伏特計可單獨連接電池 (D)伏特計應與待測電並聯

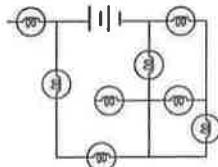() 8.如附圖，五個燈泡的連結電路，其中不會發亮的有幾個？(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5。



() 9.下列有關右圖電路的敘述，何者錯誤？

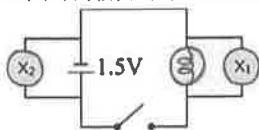

- (A)斷路時， $X_1 = X_2 = 0$ (B)通路時， $X_1 = X_2 = 1.5$ V (C)斷路時， $X_1 = 0$ ， $X_2 = 1.5$ V (D) X_1 、 X_2 都是伏特計


() 10.有一個毫安培計如附圖，下列敘述何者正確？

- (A)若接在 500 mA，電流讀數為 340 A

- (B)若接在 50 mA，電流讀數為 0.34 A

- (C)若接在 500 mA，電流讀數為 0.34 A


- (D)若接在 5 A，電流讀數為 0.34 A

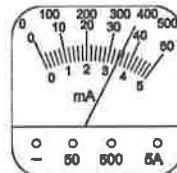

- () 11. 某導體通電後，小宇測量其電壓與電流的關係，發現此三組數據計算出此導體的電阻值大小相同，並將結果記錄於表格。而後卻發現數據遭墨水掩蓋，如附表所示。假設此導體遵守歐姆定律，則表中第三次測量所得之電流值 (A) 應為下列何者？(A)1.5 (B)3 (C)8 (D)12

	電壓 (V)	電流 (A)	電阻 (Ω)
第一次	3	2	
第二次		3	
第三次	12		

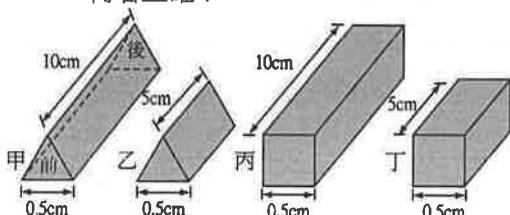- () 12. 四支相同材質的實心銅棒，截面分別為正三角形及正方形，銅棒各邊的邊長如附圖所示。已知正三角形的面積小於正方形的面積。若分別將這四支遵守歐姆定律的銅棒前後兩端接通電流，則下列各棒所測得的電阻值何者正確？




(A) 甲 > 丙 > 丁 (B) 丙 > 甲 > 丁 (C) 乙 > 丁 > 甲 (D) 丁 > 乙 > 甲

- () 13. 小宇做電學實驗，將結果驗算後，確定甲、乙及丙三條粗細相同的鎳鉻絲之電阻與其長度成正比。三天後，小宇撰寫報告時，發現遺漏了 X-Y 兩個數據，如附表所示，則下列哪一組數據是 X-Y 最合理的數值？

鎳鉻絲	甲	乙	丙
長度	10 cm	30 cm	X
伏特計的讀數	3.6 V	2.7 V	3.0 V
安培計的讀數	Y	0.3 A	0.5 A

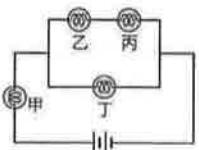(A) X=2.5 cm, Y=0.4 A (B) X=20 cm, Y=1.2 A (C) X=30 cm, Y=0.6 A (D) X=40 cm, Y=0.8 A

- () 14. 如下圖，電路中甲、乙、丙、丁四個燈泡完全相同，流經其上的電流分別為 $I_{\text{甲}}$ 、 $I_{\text{乙}}$ 、 $I_{\text{丙}}$ 和 $I_{\text{丁}}$ ，則下列敘述何者正確？ (A) $I_{\text{乙}} = I_{\text{丁}}$ (B) $I_{\text{丙}} = I_{\text{丁}}$ (C) $I_{\text{乙}} < I_{\text{丁}}$ (D) $I_{\text{甲}} = I_{\text{乙}} + I_{\text{丙}} + I_{\text{丁}}$ 。



- () 15. 電路上有一條鎳鉻絲，當兩端電位差為 6 伏特時，通過的電流是 3 安培，若將電位差調整為 16 伏特時，通過的電流為多少安培？

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

- () 16. 小宇進行歐姆定律的實驗，測得某金屬的電阻大小為 10 歐姆，則下列哪項改變，不會影響電阻大小的測量結果？

(A) 更換成另一條不同材質的金屬線 (B) 將金屬長度增為 2 倍 (C) 將金屬直徑增為 2 倍
(D) 將使用的電池數增為 2 倍。

- () 17. 已知圖(一)中兩帶電體的排斥力為 F，則可以推斷圖(二)中兩帶電體的排斥力為




圖(一)

圖(二)


$$\frac{F}{2}$$

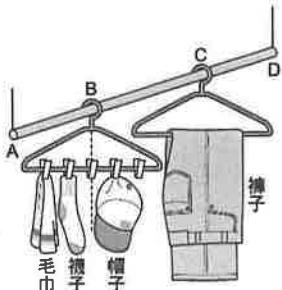(A) 2F (B) F (C) $\frac{F}{2}$ (D) $\frac{F}{4}$


- 附圖為小字以兩個相同衣架掛在陽台曬衣竿上的示意圖，其中一個衣架晾曬毛巾、襪子、帽子，而另一個衣架晾曬褲子，則回答下列問題：




- ()18.若其中一個衣架上的每個衣夾間的距離皆相等，而毛巾為 200gw，帽子為 600gw，且衣架能保持水平靜止，若不考慮衣夾重量時，可推估襪子的重量應為多少？(A) 100gw (B) 200gw (C) 300gw (D) 500gw
- ()19.曬衣竿的左右端點 A、D 各有繩子懸吊於陽台天花板上，而兩衣架各掛在曬衣竿上的 B、C 兩點，且 $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ ，若圖中的褲子為 550gw，而每一個衣架為 200gw，曬衣竿為 800gw，若不計衣夾重量時，懸吊端點 A 的繩子拉力為多少？(A) 950gw (B) 1000gw (C) 1250gw (D) 1450gw
- 常見的簡單機械有槓桿、滑輪、輪軸、斜面、螺旋等，我們常利用這幾種簡單機械組合成各種器具，以達成省力、省時或操作方便的需要……。請回答下列問題：
- ()20.下列各種簡單機械，何者的工作原理與槓桿原理無關？(A)槓桿 (B)滑輪 (C)輪軸 (D)斜面。
- ()21.槓桿依據支點、施力點和抗力點三者間的位置關係不同會有不同的效用，下列敘述何者正確？
(A)施力點在中間的槓桿一定費力 (B)支點在中間的槓桿一定省力 (C)抗力點在中間的槓桿一定省時
(D)以上皆非
- ()22.一省力的輪軸，輪面積為 144 cm^2 ，軸面積為 16 cm^2 ，今欲舉起 150 gw 的物體時，至少須施力若干 gw？
(A)12 gw (B) 50 gw (C) 24 gw (D) 200 gw

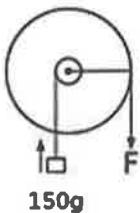

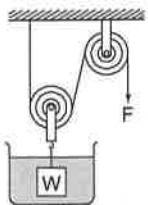
- ()23.承上題，欲使重物上升 1 公尺，則施力 F 必須拉下的繩長為多少公尺？
(A)1 m (B) 2m (C) 3 m (D) 4m
- ()24.如附圖所示，體積 100 cm^3 物體 W 完全沒入水中，但不與容器底面接觸，滑輪組的重量及細繩間的摩擦均不計，當施力 F 為 100 克重時，物體可維持平衡，則該物體的密度為多少 g/cm^3 ?
(A)1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 g/cm^3



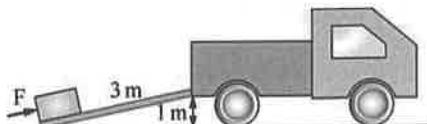
- ()25.承上題，將物體 W 提離水面的瞬間施力大小為多少 gw?
(A)100 (B) 150 (C) 200 (D) 250 gw
- ()26.汽車的方向盤和收音機上的轉鈕，是利用哪一種簡單機械製成的？
(A)滑輪 (B)輪軸 (C)槓桿 (D)斜面
- ()27.你認為用同一螺絲起子，旋轉螺紋較疏的螺絲時，較省力 (B)旋轉螺紋較密的螺絲時，較省時 (C)旋轉螺紋較密的螺絲時，較省力
(D)旋轉螺紋較密的螺絲時，較省力
- ()28.如附圖所示，搬運工人使用長 3 公尺、高 1 公尺的光滑木板，將 120 kgw 的物體推至貨車上，須施力多少公斤重？
(A)20 (B)30 (C)40 (D)120



- 有一電路如附圖(一)所示，試回答下列各題：

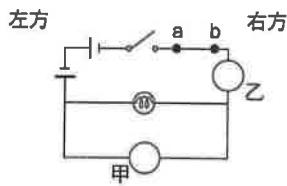

圖(一)

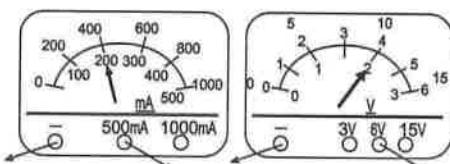

圖(三)

- ()29.在附圖(一)電路中空格為安培計及伏特計，則甲的符號應填入：

(A) (B) (C) (D)

- ()30.當電路接通後，a、b導線間的帶電粒子運動情形，下列何者正確？（以⊕表示帶正電粒子、⊖表示帶負電粒子） (A)⊕不動、⊖向右 (B)⊕向右、⊖向左 (C)⊕向左、⊖向右 (D)⊕向右、⊖不動

- ()31.若毫安培計接在 500 mA 的檔位，則測得的電流為多少安培？ (A)200 (B) 400 (C) 0.2 (D) 0.4





- ()32.若伏特計接在 6V 的檔位，則測得的電壓為多少伏特？ (A)2 (B) 4 (C) 10 (D) 0.4

- ()33.安培計及伏特計的讀數分別如附圖(三)所示，則此燈泡的電阻大小為多少Ω？

(A) 20 (B) 0.01 (C) 0.02 (D) 10


- 附圖為一電路裝置。假設電路中每個燈泡的規格都相同，各段接線的電阻忽略不計，則回答下列問題：

- ()34 下列哪一個電路的連接方式與附圖相同？

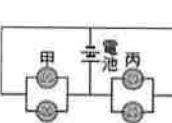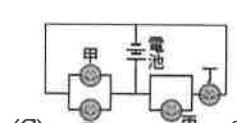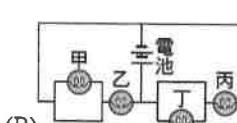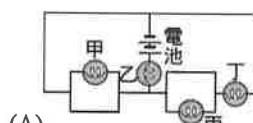

- ()35.哪些燈泡不會發亮，原因為何？ (A)甲丙，因為斷路 (B)乙丙，因為短路 (C)乙丁，因為斷路
(D)甲丁，因為短路

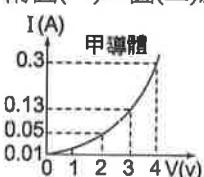- 附圖(一)、圖(二)為甲導體、乙導體的電流 I 對電壓 V 的關係圖，試回答下列各題：



圖(一)



圖(二)

- ()36.何者符合歐姆定律？(A)甲、乙皆符合 (B)僅甲符合 (C)僅乙符合 (D)甲、乙皆不符合

- ()37.若將甲、乙接成圖(三)時，安培計的讀數恰為 0.3A，則電池電壓為多少伏特？ (A) 7 (B) 6 (C) 4 (D) 3



圖(三)


- ()38.從圖(二)可知當乙導體接於電壓 3 伏特的電池時，其電阻大小為多少歐姆？

(A) 0.1 (B) 5 (C) 10 (D) 20

- ()39.承上題，若將電池的電壓提升到 4 伏特，則乙導體此時測得的電阻大小應為多少歐姆？

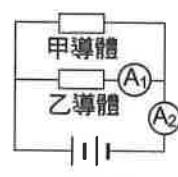(A) 20 (B) 10 (C) 5 (D) 0.1

- ()40.承上題，若將甲導體與乙導體接成附圖(四)時，若安培計 A₂的讀數為 0.7 安培，
參照圖(一)、圖(二)，則此時電池供給的電壓應該為多少伏特？(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 8



圖(四)

電 腦 閱 卷 答 案 卡

年	班	座 號	姓 名	科 目
---	---	--------	--------	--------

109-13-4-33C

畫記說明

※請使用2B鉛筆畫記。正確→■不正確→□

班 級	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
座 號	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	A	B	C	D	E	31	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E	32	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	33	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E	34	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	35	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E	36	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E	37	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E	38	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E	39	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E	40	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E	47	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E	48	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E	49	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E	50	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E	51	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E	52	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E	53	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E	54	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E	55	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E	56	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E	57	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E	58	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E	59	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E	60	A	B	C	D	E

名科資訊:(02)27991501

9SP601_B

